

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**



**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR INTEL BAT**

**ALUNOS:**

**Vitor Jordão Carneiro Briglia - 2021013087**

**Marcos Vinícius Tenacol Coêlho - 2021000759**

**Dezembro de 2022  
Boa Vista/Roraima**



UFRR

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR INTEL BAT**

**Dezembro de 2022  
Boa Vista/Roraima**

## Resumo

Este trabalho aborda o projeto e implementação de um processador uni-ciclo de 8 bits com o que foi estudado na disciplina de arquitetura e organização de computadores. Tudo que foi utilizado e implementado durante os testes para seu funcionamento será descrito. O processador feito é capaz de executar 6 instruções: load, store, add, jump, beq e sub. Toda a implementação foi feita utilizando a linguagem Logsim, junto dos testes dos componentes. Usando instruções do próprio processador ele possui uma variedade de operações diferentes.

O processador **INTEL BAT** possui 4 registradores, podendo acessar até dois ao mesmo tempo: Ra e Rb, assim como 6 formatos de instruções de 8 bits cada, categorizadas pelos tipos **R**, **I** e **J**. As instruções do tipo R são as que acessam os registradores, enquanto que as do tipo I acessam um registrador e um valor imediato. Por fim, as instruções do tipo J alteram diretamente o valor do PC, condicionalmente ou não.

## **Conteúdo**

<b>1</b>	<b>Especificação</b>	<b>7</b>
1.1	Plataforma de desenvolvimento	7
1.2	Conjunto de instruções	8
1.3	Descrição do Hardware	10
1.3.1	ALU ou ULA	10
1.3.2	Banco de Registradores	10
1.3.3	Clock	11
1.3.4	Unidade de Controle	11
1.3.5	Memória de dados	12
1.3.6	Memória de Instruções	12
1.3.7	Somador	13
1.3.8	And	13
1.3.9	Mux_2x1	13
1.3.10	PC	13
1.3.11	ZERO	13
1.4	Datapath	14
<b>2</b>	<b>Simulações e Testes</b>	<b>15</b>
<b>3</b>	<b>Considerações finais</b>	<b>16</b>

## Lista de Figuras

Figura 1 - Especificações no logisim.	7
Figura 2 - Bloco simbólico do componente QALU gerado pelo logsim .	10
Figura 3 - Bloco simbólico do componente Banco de Registradores gerado pelo logisim.	11
Figura 4 - clock.	12
Figura 5 - Unidade de controle.	12
Figura 6 - memória de dados.	13
Figura 7 - (Memória RAM com dois bits de endereço)	13
Figura 8 - memória de instruções .	14
Figura 9 - (Memória ROM com dois bits de endereço).	14
Figura 10 - Somador +4.	14
Figura 11 - Representação por circuito .	14
Figura 12 - Somador 1 bit	16
Figura 13 - somador de 8 bits	16
Figura 14 - Representação do AND.	17
Figura 15 - Representação do circuito do mux 2x1.	17
Figura 16 - Registrador tipo D representando um PC.	18
Figura 17 - Representação do ZERO dentro da ULA.	18
Figura 18 - Representação do Datapath.	19
Figura 19 - Resultado na waveform.	20

## Lista de Tabelas

TABELA 1 – TABELA QUE MOSTRA A LISTA DE OPCODES UTILIZADAS PELO PROCESSADOR INTEL BAT.	7
TABELA 2 - DETALHES DAS FLAGS DE CONTROLE DO PROCESSADOR.	9

# 1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador **INTEL BAT**, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

## 1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador **INTEL BAT** foi utilizado a IDE: logisim-win-2.7.1

Logisim: estatísticas Processador					×
Componente	Biblioteca	Simples	Exclusiva	Rekursiva	
main	dsada	0	4	4	
UC	dsada	1	2	5	
Somador +4	dsada	1	1	1	
ULA	dsada	1	1	1	
BR	dsada	1	1	1	
Distribuidor	Conexão	9	16	38	
Pino	Conexão	18	48	100	
Túnel	Conexão	35	35	35	
Clock	Conexão	1	1	1	
Constante	Conexão	4	13	45	
Porta AND	Portas	1	2	2	
Porta OR	Portas	0	3	11	
Porta NAND	Portas	0	1	1	
Multiplexador	Plexers	4	8	12	
Demultiplexador	Plexers	0	2	6	
Somador	Aritmética	1	3	3	
Subtrator	Aritmética	0	1	1	
Deslocador	Aritmética	2	2	2	
Flip-Flop tipo D	Memória	0	8	32	
Registrador	Memória	1	1	1	
RAM	Memória	1	1	1	
ROM	Memória	1	1	1	
TOTAL (sem subcircuitos do projeto)		78	146	292	
TOTAL (com subcircuitos)		82	155	304	
Fechar					

Figura 1 - Especificações no logisim

## 1.2 Conjunto de instruções

O processador **INTEL BAT** possui 4 registradores, podendo acessar até dois ao mesmo tempo: Ra e Rb. Assim como 6 formatos de instruções de 8 bits cada, Instruções do **tipo R, I e J** seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- **Opcode:** a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;
- **Reg1:** o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- **Reg2:** o registrador contendo o segundo operando fonte;
- **Imediato:** neste tipo de endereçamento, o operando é especificado diretamente no campo de endereço-base da instrução;
- **Endereço:** um valor de endereço.

### Tipo de Instruções:

- **Formato do tipo R:** Este formato aborda instruções de Soma e Subtração (Instruções relacionadas a aritmética).

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

OPCODE	Reg	Reg	Shamt
3	2	2	X

Formato para escrita em código binário:

3 bits	2 bits	2 bits	1 Bit
7-5	4-3	2-1	0
Opcode	Reg	Reg	Shamt
3	2	2	X



- **Formato do tipo I:** Este formato aborda instruções de Load, Store e BEQ (Instruções relacionadas à imediato).

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

OPCODE	Reg	Reg	I
3	2	2	1

Formato para escrita em código binário:

3 bits	2 bits	2 bits	1 Bit
7-5	4-3	2-1	0
Opcode	Reg	Reg	I
3	2	2	1

- **Formato do tipo J:** Este formato aborda a instrução Jump.

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

OPCODE	Endereço
3	5

Formato para escrita em código binário:

3 bits	5 bits
7-5	4-0
Opcode	Endereço
3	5

## Visão geral das instruções do Processador INTEL BAT:

O número de bits do campo **Opcode** das instruções é igual a três, sendo assim obtemos um total  $(Bit(0e1)^3 : 2^3 = 8)$  de 8 **Opcodes (0-7)** que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador INTEL BAT.

Opcode	Nome	Formato	Breve Descrição	Exemplo
000	LW	I	Load	<b>lw</b> \$S0, Endereço memória
001	SW	R	Store	<b>sw</b> \$S0, Endereço memória
010	ADD	R	Soma	<b>add</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0+\$S1
011	SUB	R	Subtração	<b>sub</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 - \$S1
100	BEQ	I	Branch if Equal	<b>beq</b> \$S0, \$S1, Imediato

101	JUMP	J	Salto Incondicional	<b>Jump</b> 0000
110 e	Não			
111	implementados			

## 1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Quantum, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

### 1.3.1 ALU ou ULA

O componente ALU (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma e subtração. Adicionalmente o ALU efetua operações de comparação de valor igual, além das operações AND e OR. O componente ALU recebe como entrada três valores: **A** – dado de 8bits para operação; **B** - dado de 8bits para operação e **OP** – identificador da operação que será realizada de 2bits. O ALU também possui duas saídas: **zero** – identificador de resultado (2bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário); e **resultado** – saída com o resultado das operações aritméticas.

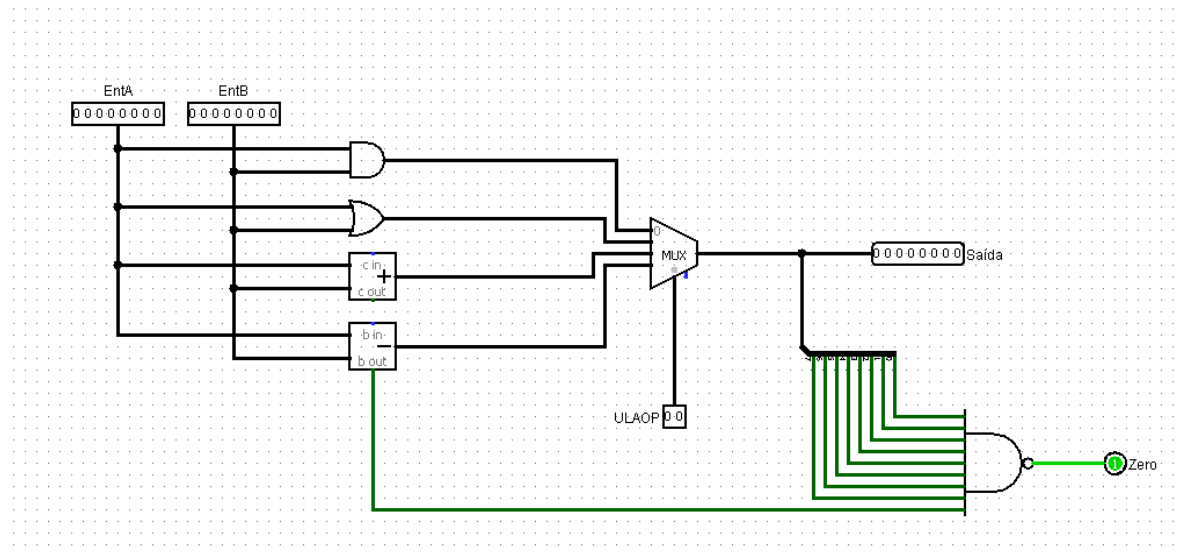


Figura 2 - Bloco simbólico do componente ALU gerado pelo logsim

### 1.3.2 Banco de Registradores

Um banco de registradores é um componente digital composto por um conjunto de registradores que podem ser acessados de forma organizada. De uma maneira geral, podem ser executadas operações de leitura dos dados anteriormente gravados e de escrita de dados para modificar as informações internas. Este componente é um dos componentes mais importantes do fluxo de dados em um processador.

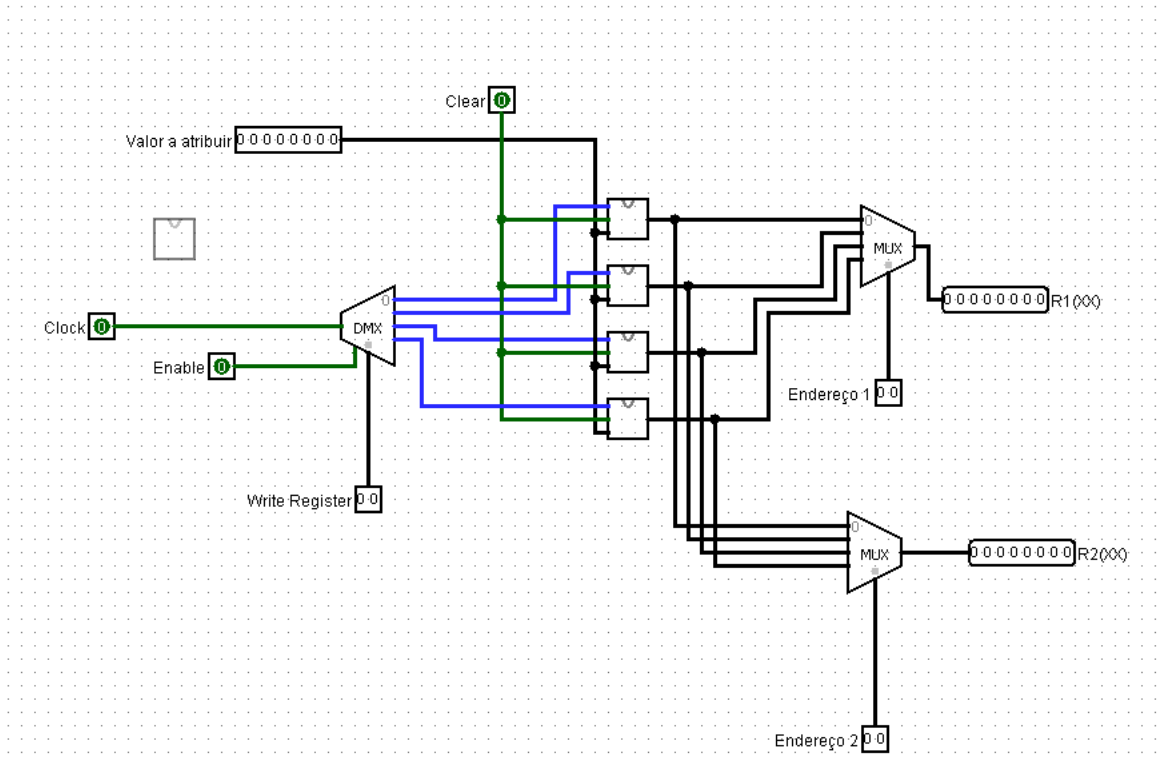


Figura 3 - Bloco simbólico do componente Banco de Registradores gerado pelo logisim

### 1.3.3 Clock

O clock tem apenas um pino, uma saída com largura de 1 bit, cujo valor representa o estado corrente do clock, os componentes que foram necessários para a entrada de clock estão conectados com um único clock.



Figura 4 - Clock

### 1.3.4 Unidade de Controle

O componente Control tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o opcode ... Esse controle é feito através das flags de saída abaixo:


- **RegWrite:** 0,1.
- **MemRead:** 0,1.
- **MemWrite:** 0,1.
- **MemToReg:** 0,1.
- **Branch:** 0,1.
- **Jump:** 0,1.
- **ULASource:** 0,1.

- **ULAOP:** 00,01,10,11.

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

**Tabela 2 - Detalhes das flags de controle do processador.**


Comando	RegWrite	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump	ULASrc	ULAOP
LW	1	1	0	1	0	0	1	10
SW	0	0	1	0	0	0	1	10
ADD	1	0	0	0	1	0	0	10
SUB	1	0	0	0	0	0	0	11
BEQ	0	0	0	0	1	0	0	11
JUMP	0	0	0	0	0	1	0	XX

 

**Figura 5 - Unidade de controle**
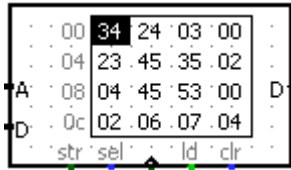
### 1.3.5 Memória de dados

O componente RAM, é o componente mais complexo nas bibliotecas predefinidas do Logisim. A memória RAM é uma memória de acesso rápido aleatório, que permite a leitura como a memória ROM e a escrita de arquivos. Diferentemente da memória de leitura, a RAM é volátil e tem suas informações perdidas com o desligamento da energia.”



00	34	24	03	00
04	23	45	35	02
08	04	45	53	00
0c	02	06	07	04
str sel ld clr				

Figura 6 - Memória de dados (Memória RAM, 8 bits de endereço)

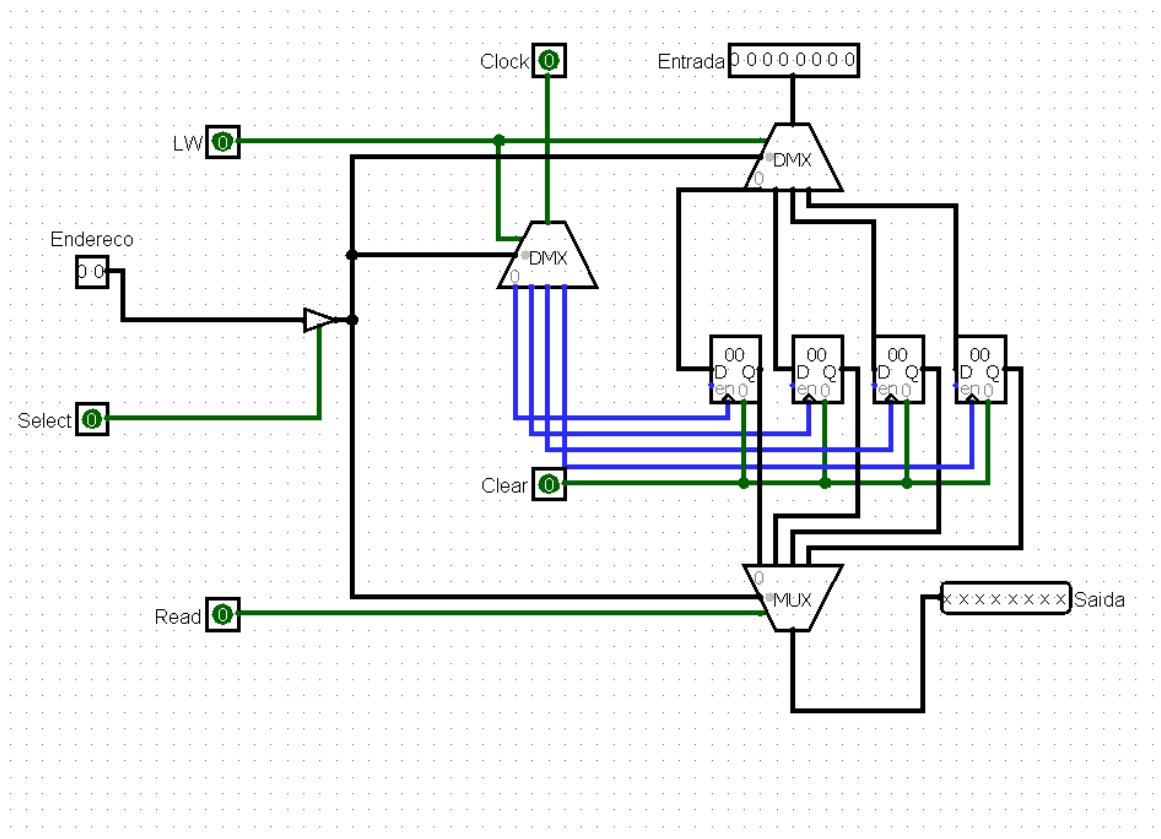


Figura 7 - (Memória RAM com dois bits de endereço)

### 1.3.6 Memória de Instruções

A memória de instruções, é o componente responsável por armazenar os passos e instruções relativas aos mesmos. Será a ROM que enviará para o divisor uma instrução associada ao passo recebido pelo PC. Este tipo de memória é não-volátil, ou seja, ela não perde os dados com o desligamento da energia.

 


Figura 8 - Memória de instruções (Memória ROM, 8 bits de endereço)

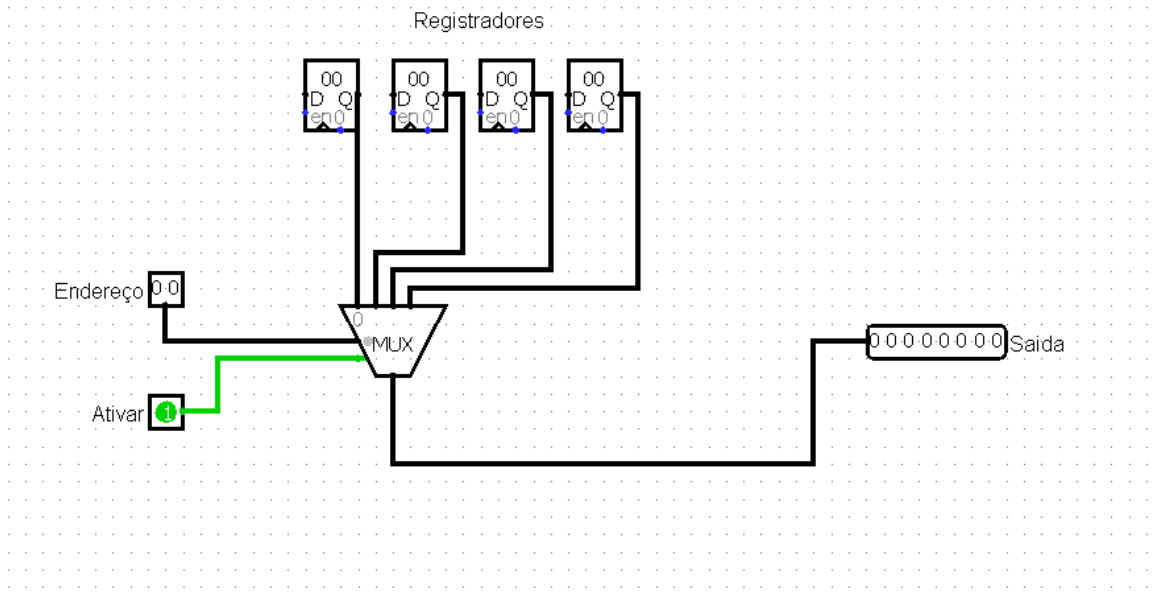


Figura 9 - (Memória ROM com dois bits de endereço)

### 1.3.7 Somador

O circuito **somador completo** pode ser representado por três entradas, A, B e Carry de entrada, ou Carry In, que são somados e obtemos o resultado da soma, ou sinal S de saída, e Carry de Saída, ou Carry Out. A tabela verdade pode ser representada conforme a tabela a seguir para diferentes valores de entrada.

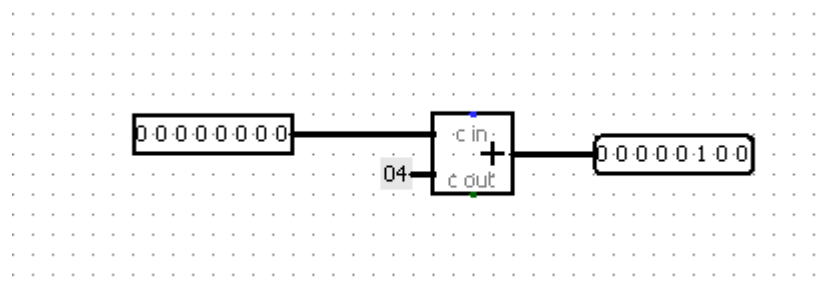


Figura 10 - Somador + 4



**Figura 11** - Representação por circuito do somador de 8 bits + 4

 


Figura 12 - Somador 1 bit

 


Figura 13 - somador de 8 bits

### 1.3.8 And

É uma porta lógica em dois operandos que resulta em um valor lógico verdadeiro somente se todos os operado tem um valor verdadeiro.



 


Figura 14 - Representação do AND

### 1.3.9 Mux\_2x1

Os multiplexadores é um seletor utilizado para definir qual dos valores de entrada será o valor de saída, utilizando como endereço de seleção, flags da unidade de controle.

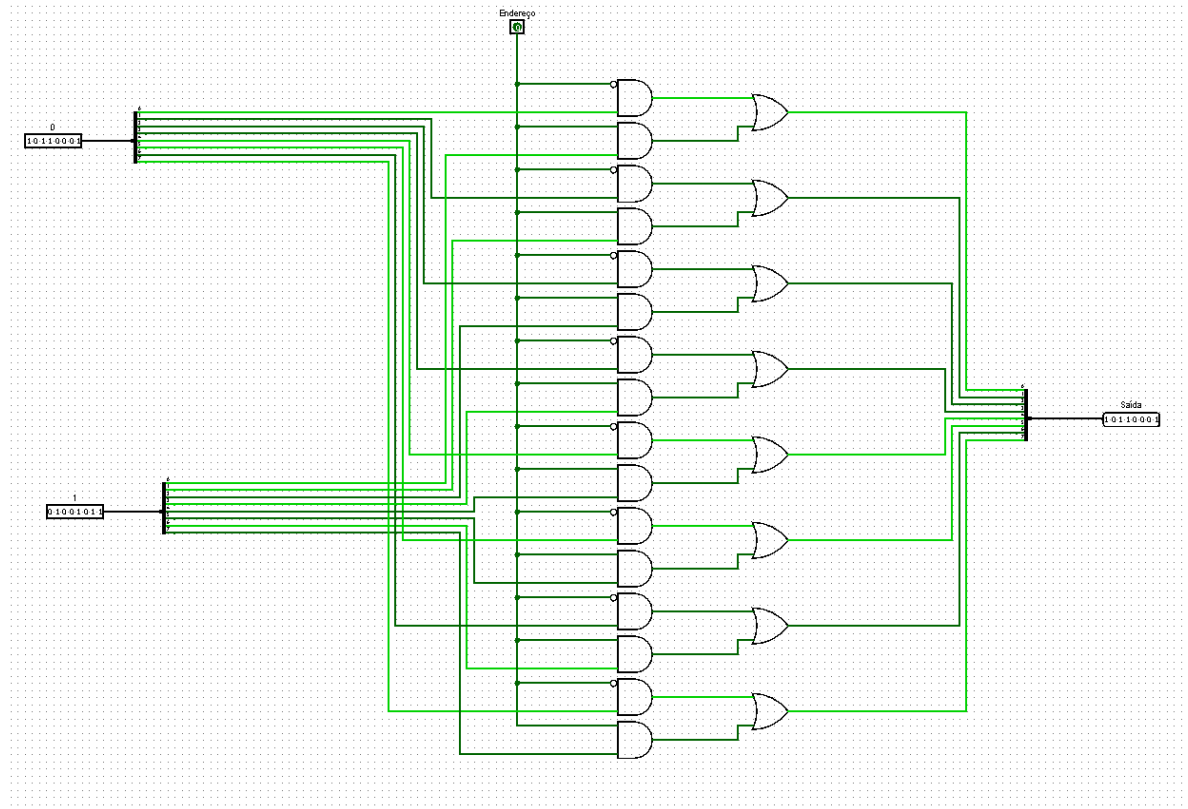


Figura 15 - Representação do circuito do mux 2x1

### 1.3.10 PC

O PC é um registrador flip-flop tipo D que armazena o endereço da instrução que está sendo executada no momento.

 


Figura 16 - Registrador tipo D, representando um PC

### 1.3.11 ZERO

O Zero fica dentro da ULA, e é utilizado apenas no caso das operações comparativas. Sua função é apenas inicializar a flag necessária para realizar a comparação.

Ele recebe todos os valores de saída do cálculo e o overflow do subtrator, passando tudo por um AND negando as entradas, caso todos os valores forem 0, a saída Zero é positiva.

 


Figura 17 - Representação do ZERO dentro da ULA

## 1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e adicionando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções. O **Datapath** Representa um caminho para os dados em um repositório de armazenamento. O caminho representado pelo objeto **DataPath** pode apontar para um diretório ou um artefato de dados.

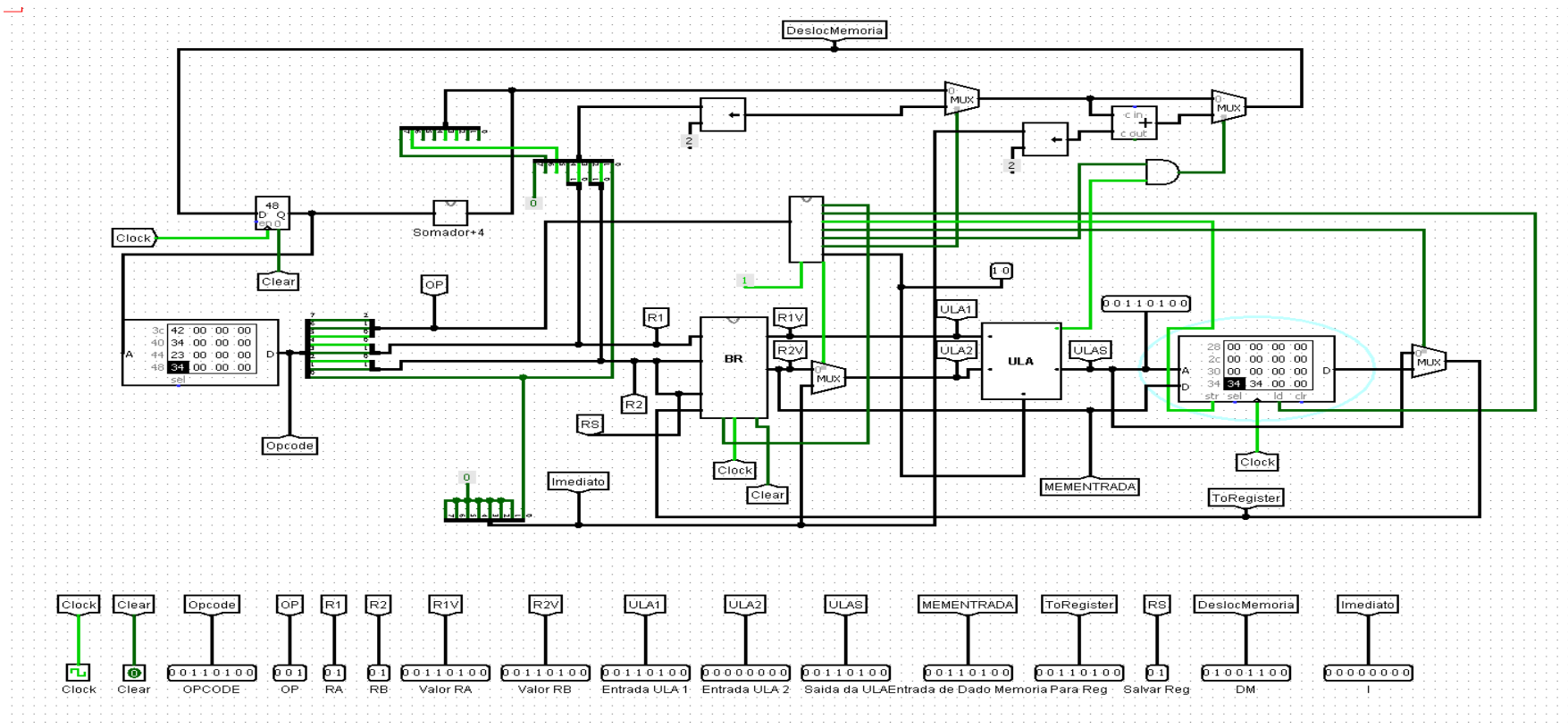


Figura 18 - Representação do Datapath

## 2 Simulações e Testes

Objetivando analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em específico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador **INTEL BAT**.

**Verificação dos resultados no relatório da simulação:** Após a compilação e execução da simulação, o seguinte relatório é exibido.

OPCODE	OP	RA	RB	I	Salvar Reg
0010 1001	001	10	00	0000 0001	00
0101 0100	010	01	01	0000 0000	01
0000 0011	000	00	10	0000 0001	10
0000 0011	000	00	10	0000 0001	10
0000 0010	000	00	10	0000 0000	10
0000 0100	000	00	01	0000 0000	01
0011 0010	001	01	10	0000 0000	10
0000 0100	000	00	01	0000 0000	01
0001 0010	000	01	10	0000 0000	10
0010 0011	001	00	10	0000 0001	10
0001 0010	000	01	10	0000 0000	10
0101 0100	010	01	01	0000 0000	01
0011 0010	001	01	10	0000 0000	10
0010 0011	001	00	10	0000 0001	10
0100 0010	010	00	10	0000 0000	10
0011 0100	001	01	01	0000 0000	01
0010 0011	001	00	10	0000 0001	10
0011 0100	001	01	01	0000 0000	01
0011 0100	001	01	01	0000 0000	01

Valor RA	Valor RB	Entrada ULA 1	Entrada ULA 2	Saida da ULA
0000 0000	0011 0100	0000 0000	0000 0001	0000 0001
0011 0100	0011 0100	0011 0100	0011 0100	0110 1000
0011 0100	0110 1000	0011 0100	0000 0001	0011 0101
0011 0100	0000 0000	0011 0100	0000 0001	0011 0101
0011 0100	0000 0000	0011 0100	0000 0000	0011 0100
0011 0100	0000 0000	0011 0100	0000 0000	0011 0100
0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000
0011 0100	0000 0000	0011 0100	0000 0000	0011 0100
0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000
0011 0100	0000 0000	0011 0100	0000 0001	0011 0101
0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000
0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000
0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000
0011 0100	0000 0000	0011 0100	0000 0001	0011 0101
0011 0100	0000 0000	0011 0100	0000 0000	0011 0100
0011 0100	0011 0100	0011 0100	0000 0000	0011 0100
0011 0100	0011 0100	0011 0100	0000 0001	0011 0101
0011 0100	0011 0100	0011 0100	0000 0000	0011 0100

Figura 19 - Resultado na waveform.

### 3 Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 8 bits denominado de **INTEL BAT**. Inicialmente o processador foi algo difícil de ser pensado , mas com o tempo as ideias de como executar foram surgindo depois de um longo esforço de pesquisas e testes. A atividade de Laboratório de Circuitos ajudou elaborada pelo professor Herbert Oliveira, foi de grande ajuda para entender como funcionam os componentes de um processador.

O processador possui uma limitação onde o Load e Store atua em uma instrução de 8 bits. O processador atua exatamente como um processador uniclo deveria agir com suas respectivas instruções, com a capacidade de armazenar até 8 bits em seus registradores.

### 4 Referências bibliográficas

PATTERSON, D.; HENESSY, J. L. **Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software**. 3ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2005, 484 p